

# Inhalt

Einführung.....	3	2.5.5 Stern-Konfiguration .....	10
Lernziele .....	3	2.6 Anschlusstechnik .....	10
<b>1. Allgemeines.....</b>	<b>4</b>	2.6.1 Telekommunikationsanschlusseinheiten	
		IAE – UAE im ISDN .....	10
<b>2. Bewertung der zur Verfügung stehenden Anschlussmöglichkeiten.....</b>	<b>4</b>	2.6.2 Verteiler .....	12
2.1 Analoger Anschluss .....	4	2.7 Basisanschluss elektrisch .....	12
2.2 Digitaler Anschluss (ISDN) .....	5	2.7.1 Speisespannung .....	12
2.2.1 Anschlussarten im ISDN .....	5	2.7.2 Signalspannung .....	13
2.2.2 Betriebsarten im ISDN .....	6	2.8 $U_{p0}$ -Schnittstelle .....	13
2.3 Struktur der $S_0$ -Schnittstelle .....	7	<b>3. Auftrag .....</b>	<b>14</b>
2.4 Kabel und Leitungen .....	8		
2.4.1 Kabelaufbau und Bündelverseilung .....	8		
2.4.2 Kennzeichnung von Sternvierern .....	9		
2.4.3 Kennzeichnung bei Lagenverseilung .....	9		
2.5 Konfigurationen für die $S_0$ -Schnittstelle .....	9		
2.5.1 Punkt-zu-Punkt-Konfiguration .....	9		
2.5.2 Kurzer passiver Bus .....	9		
2.5.3 Erweiterter passiver Bus .....	9		
2.5.4 Y-Konfiguration .....	9		